

Assignment 01

Team 44

Name- Samsul Alam Niom

ID-1620075042

Course Code CSE 231.L

Section- 04

Let,

Study Table=A

Couches = B

Shelf= C

Desk= D

A	B	C	D	X	Min Term
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	0	

Here We Find, Min Term= $Y(A,B,C,D) = \sum m(3,5,9)$

By using K Map We Find,

AB	CD		00		01		11		10	
00	0	m0	0	m1	1	m3	0	m2	0	m6
01	0	m4	1	m5	0	m7	0	m6	0	m6
11	0	m12	0	m13	0	m15	0	m14	0	m14
00	0	m8	1	m9	0	m11	0	m10	0	m10


From This K Map, we get,

$$F = I + II + III$$

$$= A'B'CD + A'BC'D + AB'C'D$$

$$= D(A'B'C + A'BC' + AB'C')$$

Logisim Diagram

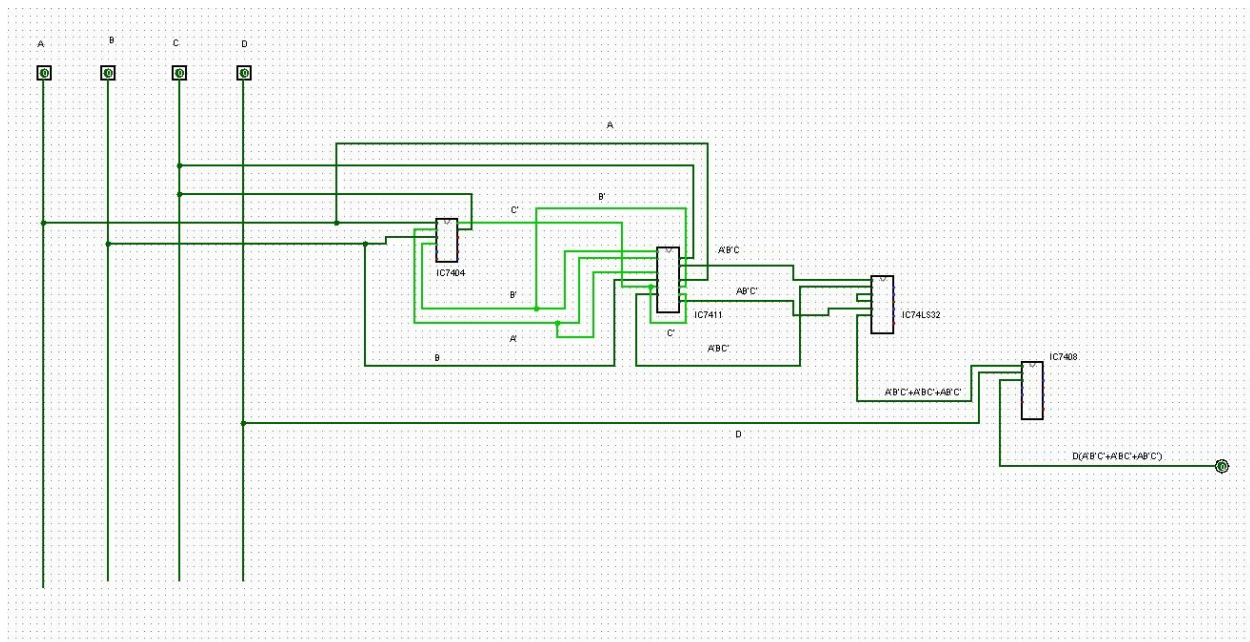

Draft Report:- Here I make the truth table based on the question. After that, I used a k map to find the equation. Then I implemented the equation in Logisim.

